## 8.7. СХЕМА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ КР1802ВВ1

БИС ОИ предназначена для использования в системах обработки цифровой информации в качестве регистровой памяти, имеющей в своем составе четыре 4-разрядных, раздельно адресуемых регистра. БИС позволяет вести обмен информацией по четырем шинам данных и любым из 4-х регистров. Кроме этого, внутренняя структура схемы предоставляет возможность организации на одном регистре счетчика внешних импульсов. БИС ОИ вырабатывает сигналы переноса в следующую тетраду (при работе регистра в счетном режиме), сигнал сравнения содержимого двух внутренних регистров. БИС ОИ позволяет производить «перекрестные» пересылки с одной шины на другую.

Условное графическое обозначение БИС ОИ представлено на

рис. 8.22, назначение выводов — в табл. 8.22.

Структурная схема БИС ОИ (рис. 8.23) состоит из следующих устройств: четырех регистров  $RG0 \dots RG3$ ; дешифраторов  $\mathcal{Д} \square A$ ,  $\mathcal{Z} \square B$ ,  $\mathcal{Z} \square B$ ,  $\mathcal{Z} \square B$ , с помощью которых выбирается один из четырех регистров для обмена с соответствующей шиной; усилителей — формирователей сигналов разрешения обмена  $\mathcal{Y} C\Phi E$ ; усилителей записи  $\mathcal{Y} C3$ ; мультиплексоров шин A, B, C, X, MB, MC, MX; схемы сравнения содержимого RG0 и RG3 — CxCP.

БИС ОИ может вести обмен информацией по четырем магистралям A, B, C, X. Каждый из четырех внутренних регистров может функционировать в двух основных режимах: «Запись» и «Чтение». Режим записи информации в регистр  $RG0 \dots RG3$  с магистрали A реализуется подачей на входы AA0 и AA1 двоичного кода номерарегистра на входы ECA и WA — сигналов «0».

При этом в выбранный регистр перепишется информация с шины A. Режим чтения на шину A реализуется подачей на входы AA0, AA1 кода выбранного регистра, а на входы ECA и RA — сигналов «0». При этом содержимое выбранного регистра посту-

пит на шину A.

Работа с шинами B, C, X происходит

аналогичным образом

Следует отметить, что при выборе одного и того же регистра при разрешении обмена с несколькими шинами в режиме чтения содержимое этого регистра будет выдаваться на все выбранные шины.

С другой стороны, при выборе одного и того же регистра и разрешении обмена по нескольким шинам в режиме записи в этот регистр будет записываться результат операции поразрядного логического сложения информации с выбранных шин.

Перекрестные коммутации шин можно производить записью в регистр с шины источника с последующим чтением информации с этого регистра в шину приемника.

Необходимо остановиться на особенностях работы регистра RG0. В дополнение к перечисленным возможностям внутренних регистров БИС RG0 может ра-

AAO RAM DAO 40 AA1 33 DA1 35 SWA. DA2 FCA 37 DA3 RA 29 ABO AB1 31 DB1 ริพธ 34 DB2 ECB 36 DB3 ₽RB. 14 ACO DCO AC1 DC1 20 SW€ DC2 19 \$ECC 6 15 DC3 RC DXO 12 AXO: 10 DX1 AX1 9 kwx. DX2 8. \$ECX Dx3 ₽RX 39 28 CI

Рис. 8.22. Условное графическое обозначение БИС ОИ


ботать в режиме счетчика (инкрементного) с параллельной загрузкой информации. Счетные импульсы подаются на вход CI, и при переходе из «0» в «1» содержимое RG0 увеличивается на единицу. Параллельная загрузка информации в RG0 осуществляется при перепаде на входе разрешения записи с одной из магистралей из «0» в «1» с фронтом не более 150 нс. Однако не допускается одновременная загрузка RG0 с подачей на вход CI счетных импульсов.

БИС ОИ непрерывно вырабатывает признак результата сравнения содержимого регистра RG0 и RG3 с подачей его на вывод F.

При наличии кода  $11\bar{1}1$  в регистре RG0 и поступлении положительного импульса на вход CI БИС вырабатывает сигнал выходного переноса CO. Статические и динамические параметры БИС ОИ приведены в табл. 8.23, 8.24 соответственно.

На рис. 8.24—8.28 даны временные диаграммы работы БИС

ОИ.

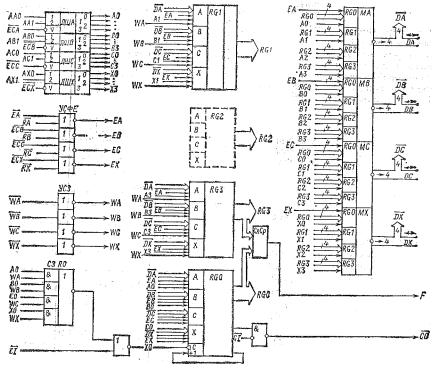

Рис, 8,23. Структурная схема БИС ОИ

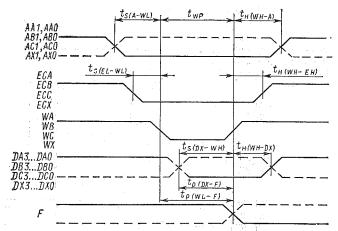


Рис. 8,24. Временная диаграмма БИС ОИ при записи и шин A, B, C, X в RGI — RG3

Рис. 8.25. Временная диаграмма БИС ОИ в режиме «Запись—чтение» приодинаковой информации на шинах A, B, C, X (запись не с шины X)

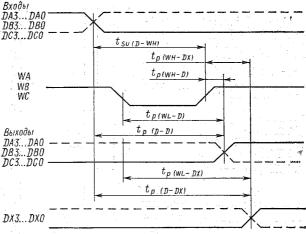


Рис. 8.26. Временная диаграмма БИС ОИ при чтении на шины A, B, C, X

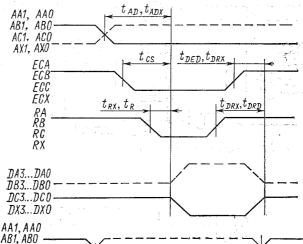


Рис. 8.27. Временная диаграмма БИС ОИ при записи информации с шин A, B, C в RG0

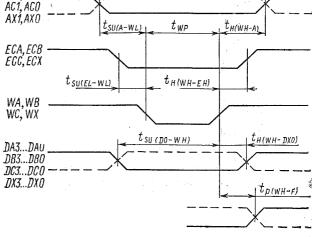


Таблица 8.22. Назначение выводов микросхемы КР1802ВВ1

Номер вывода	Назначение	Раз- ряд	Обозна- чение	Тип	
1 2 3 4 5	Адрес регистра канала <i>В</i> Дрес регистра канала <i>С</i> Адрес регистра канала <i>X</i>	0 1 0 1 0	AB0 AC1 AC0 AX1 AX0	Вход	
6 7 8 9 10	В Шина данных канала С В Шина данных канала Х Общий	3 2 3 2 1	DC3 DC2 DX3 DX2 DX1	Двунаправлен- ный	
12 13 14 15	Шина данных канала X  Шина данных канала С  Считывание канала С  Считывание канала X	0 1 0	GND DX0 DC1 DC0 RC	Двунаправлен- ный	
17 18	Разрешение обмена с ка- налом <i>X</i> Разрешение записи для	<del>-</del>	RX ECX WX		
19	канала <i>X</i> Разрешение обмена с ка- налом <i>С</i>	****	ECC		
20	Разрешение записи для канала <i>С</i>	-	WC		
21 22	Разрешение записи для канала <i>В</i>	_	WB	<b>Вход</b>	
23	Разрешение обмена с ка- налом <i>В</i> Разрешение записи для	_	ECB WA		
24	канала <i>А</i> Разрешение обмена с ка-	-	ECA		
25 26 27 28	налом А Считывание канала А То же, В Перенос Признак равенства со-		RA RB CI F	Выход	
29 30 31	держимого <i>RG</i> 0 и <i>RG</i> 3 Шина данных канала <i>B</i> То же <i>A</i> » <i>B</i>	0 0 1	DB0 DA0 DB1	Двунаправлен- ный	
32 33 34 35 36	Напряжение питания Шина данных канала <i>А</i> То же <i>В</i> » <i>A</i> » <i>B</i>	1 2 2 3	U <sub>CG</sub> DA1 DB2 DA2 DB3		
37 38 39 40 41	» А Общий Перенос } Адрес регистра канала А	$\frac{3}{-1}$	DA3 GND CO AA1		
42	Адрес регистра канала В	0	AA0 AB1	Вход	
$\Pi$ р и мечание. Выходы $DA3\dots DA0,\ DB3\dots DB0,\ DC3\dots DC0$ трехетабильные, выходы $DX3\dots DX0,\ F$ с открытым коллектором.					

406

Параметр,	Обо- зна-	Значения параметров		Режим
единица измерения	чение	мин.	макс.	измерения
Входной ток «0», мА, для вхо- дов:	$I_{IL}$			$U_{CG} = 5,25 \text{ B} \ U_{IL} = 0,45 \text{ B}$
AA1, AA0, AB1, AB0, AC1, AC0, AX1, AX0		0,75	. *.	O/L 0,40 B
DA3 DA0, DB3 DB0, DC3 DC0, DX3 DX0, WA, WB, WC, WX, RA, RB, RC, RX		0,25		
ECA, ECB, ECC, ECX		-0.5 $-2.0$	_	
Входной ток «1», мкА, для входов:	$I_{IH}$			$U_{CG} = 5,25 \text{ B}$ $U_{1H} = 5,25 \text{ B}$
AA1, AA0, AB1, AB0, AC1, AC0, AX1, AX0			120	$\sigma_{IH}=\sigma_{i} z \sigma_{i} z$
DA3 DA0, DB3 DB0, DC3 DC0, DX3 DX0, WA, WB, WC, WX, RA,		. •		
RB, RC, RX ECA, ECB, ECC, ECX		<u>-</u>	40 80 160	
Выходной ток «1», мк $A$ , для выходов $DX3 \dots DX0$ , $F$	$I_{OH}$		100	$U_{CG} = 5,25 \text{ B}$ $U_{TL} = 0,8 \text{ B}$ $U_{TH} = 2,0 \text{ B}$
Выходное напряжение «0», В, для выходов:  DA3 DA0, DB3 DB0, DC3 DC0, CO, F DX3 DX0	U <sub>OL</sub>	_	0,5 0,8	$U_{GG}=4,75 \text{ B}$ $U_{TL}=0,8 \text{ B}$ $U_{TH}=2,0 \text{ B}$ $I_{OL}=15 \text{ MA}$ $I_{OL}=60 \text{ MA}$ $U_{TL}=1,4 \text{ B}$ (для $DX3 \dots DX0$ )
Выходьое напряжение «l», В, для выходов: DA3 DA0, DB3 DB0, DC3 DC0, CO	$U_{OH}$	2,4	_	$U_{CG} = 4,75 \text{ B}$ $U_{TL} = 0,8 \text{ B}$ $U_{TH} = 2,0 \text{ B}$ $I_{OH} = -1 \text{ MA}$
Ток выключенного состояния, мкА	$I_{OZ}$		100	$U_{GG} = 5,25 \text{ B}$ $U_{OH} = 5,25 \text{ B}$ $U_{TH} = 2 \text{ B}$ $U_{TL} = 0,8 \text{ B}$
Ток короткого замыкания, мА	$I_{OS}$	65	-15	$U_{CG} = 5.0 \text{ B}$ $U_{OL} = 0 \text{ B}$
Ток потребления, мА	I <sub>CG</sub>		280	$U_{CG} = 5,25 \text{ B}$

		Зв	Значения, нс			
Параметр	Обозначение	мин.	ном.	макс.		
Время выбора микросхемы Время считывания от адреса Время считывания от сигналов чтения Время выключения выходов $DA3 \dots DA0$ ,	$t_{CS}$ $t_{AD}$ $t_{R}$ $t_{DRD}$		25 40 25 25	37 60 37 37		
DB3 DB0, DC3 DC0 от входов RA, RB, RC Время выключения микросхемы Время считывания от адреса AX1, AX0	$t_{DED}$		25	37		
Время считывания на выходы <i>DX</i> Время выключения от входа <i>RX</i> Время установки сигнала относительно	$t_{ADX} \ t_{RX} \ t_{RDX}$	=	60 25 25	80 37 37		
отрицательного фронта импульса записи на входах:  AA, AB, AC, AX	t <sub>SU (A-WL)</sub>	15	_	_		
ЕСА, ЕСВ, ЕСС, ЕСХ Длительность импульса записи Время удержания сигнала относительно положительного фронта импульса записи	$t_{SU(EL-WL)} t_{WP}$	25 50	30	_		
на входах:  AA, AB, AC, AX  ECA, ECB, ECC, ECX  Время установки информации на вхо-	t <sub>H</sub> (WH-A) t <sub>H</sub> (WH-EH)		10 15 10	<u>-</u>		
дах $DA$ , $DB$ , $DC$ при записи в регистры $RG1$ , $RG2$ , $RG3$ относительно положительного фронта импульса записи Время удержания информации на входах $DA$ , $DB$ , $DC$ при записи в регистры	$t_{SU(D-WH)}$ $t_{H(WH-D)}$		15	-		
RG1, RG2, RG3 относительно положительного фронта импульса записи Время задержки распространения сигнала от входов DA, DB, DC до выхода F	$t_{\mathrm{p}\;(D-F)}$	_	45	80		
То же от входа <i>DX</i> до выхода <i>F</i> » от входа <i>CI</i> до выхода <i>CO</i> » от входов <i>DA</i> , <i>DB</i> , <i>DC</i> до выходов:	$t_{p(CI-CO)}$	-	55 15	90 25		
DA, $DB$ , $DC$ $DX$ То же от входа $DX$ до выходов $DA$ , $DB$ , $DC$	$t_{p(D-D)} \ t_{p(D-DX)} \ t_{p(DX-D)}$	_	40 50 50	60 80 70		
Время задержки распространения сигнала от отрицательного фронта импульса записи до выходов:						
F DA, DB, DC DX	$t_{p (WL-F)}$ $t_{p (WL-D)}$ $t_{p (WL-DX)}$		55 55 80	80 80 —		
Время задержки распространения сигнала от положительного фронта импульса записи до выхода $F$	$t_{\mathrm{p}}^{(WL-DA)}$	_	60	90		

		Значения, нс			
Параметр	аметр Обозначение		ном.	Makc.	
Время задержки распространения сигнала от положительного фронта сигнала СІ до выходов:					
DA, DB, DC	t <sub>p (CIH-D)</sub>	_	50	80	
DX	$t_{p (CIH-DX)}$		50	80	
F	t <sub>p (CIH-F)</sub>		50	80	
Время задержки распространения сигнала от положительного фронта импульса записи (при записи в <i>RG</i> 0) до выходов:		. :			
DA, DB, DC	$t_{p(WH-D)}$	_	60	90	
DX	$t_{p(WH-DX)}$	-	60	90	
Время установки сигнала оносительно положительного фронта импульса записи на входах:	en totalen in de la companya de la c				
DX	$t_{SU\ (DX-WH)}$		20	-	
DA, DB, DC	$t_{SU\ (D0-WH)}$		5	_	
DX $B$ при записи в $RG0$	$t_{SU(DX0-WH)}$	_	5.	_	
То же относительно положительного фронта сигнала <i>СІ</i> на входах:					
AA, $AB$ , $AC$ , $AX$	t <sub>SU (A-CIH)</sub>		10	_	
ECA, ECB, ECC, ECX	t <sub>SU (EH-CIH)</sub>		30	_	
WA, $WB$ , $WC$ , $WX$	t <sub>SU(WH-CIH)</sub>		20	_	
Время удержания сигнала относительно положительного фронта импульса записи на входах:					
DX	$t_{H(WH-DX)}$		5	_	
DA, DB, DC	$t_{H\ (WH-D0)}$	-	20	_	
DX при записи в $RG0$	$t_{H (WH-DX0)}$		20	_	
Время удержания сигнала относительно положительного фронта сигнала <i>CI</i> на входах:			,		
ECA, ECB, ECC, ECX	$t_{H\ (CIH-EL)}$		0		
WA, WB, WC, WX	$t_{H_{i}(CIH-WL)}$	<u> </u>	0		
AA, $AB$ , $AC$ , $AX$	t <sub>H</sub> (CIH-A)	-	0		

Следует обратить внимание на то, что шины A, B, C могут использоваться для организации внутриплатных линий связи. Шина X имеет более высокую нагрузочную способность (до 60 мA) и может работать на длинную согласованную линию связи.

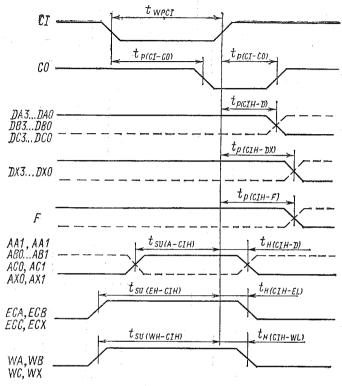


Рис. 8.28, Временная диаграмма БИС ОИ в режиме счета